

お寺大会 エントリーシート

出品者名
長縄 潤 (ながなわ じゅん)
作品タイトル
HKS2009
作品紹介 (回路図と、出品者本人のコメント・所感など)
<p>単純にCR型やNF型を作っても意外性がないので、フィルター構成を変えてみました。2つのフィルターを並列に並べ、出力を加算しています。電気系の大学生が低学年次で習う計算方法に基づいていますので、理論的には問題ないはずです。</p> <p>音は、逆RIAA回路で試しただけなのでなんとも言えませんが、なんとなく音が硬くなる傾向があるようです。</p>
<p>HKS2009</p> <p>RIAA-EQ Amplifier J.NAGANAWA TNCTBCCOB</p>

この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。
この作品紹介を参考に大会レポートを作成します。