


お寺大会 エントリーシート

出品者名
鈴木@座間

作品タイトル
LA6082×3 EQアンプ

作品介绍 (回路図と、出品者本人のコメント・所感など)

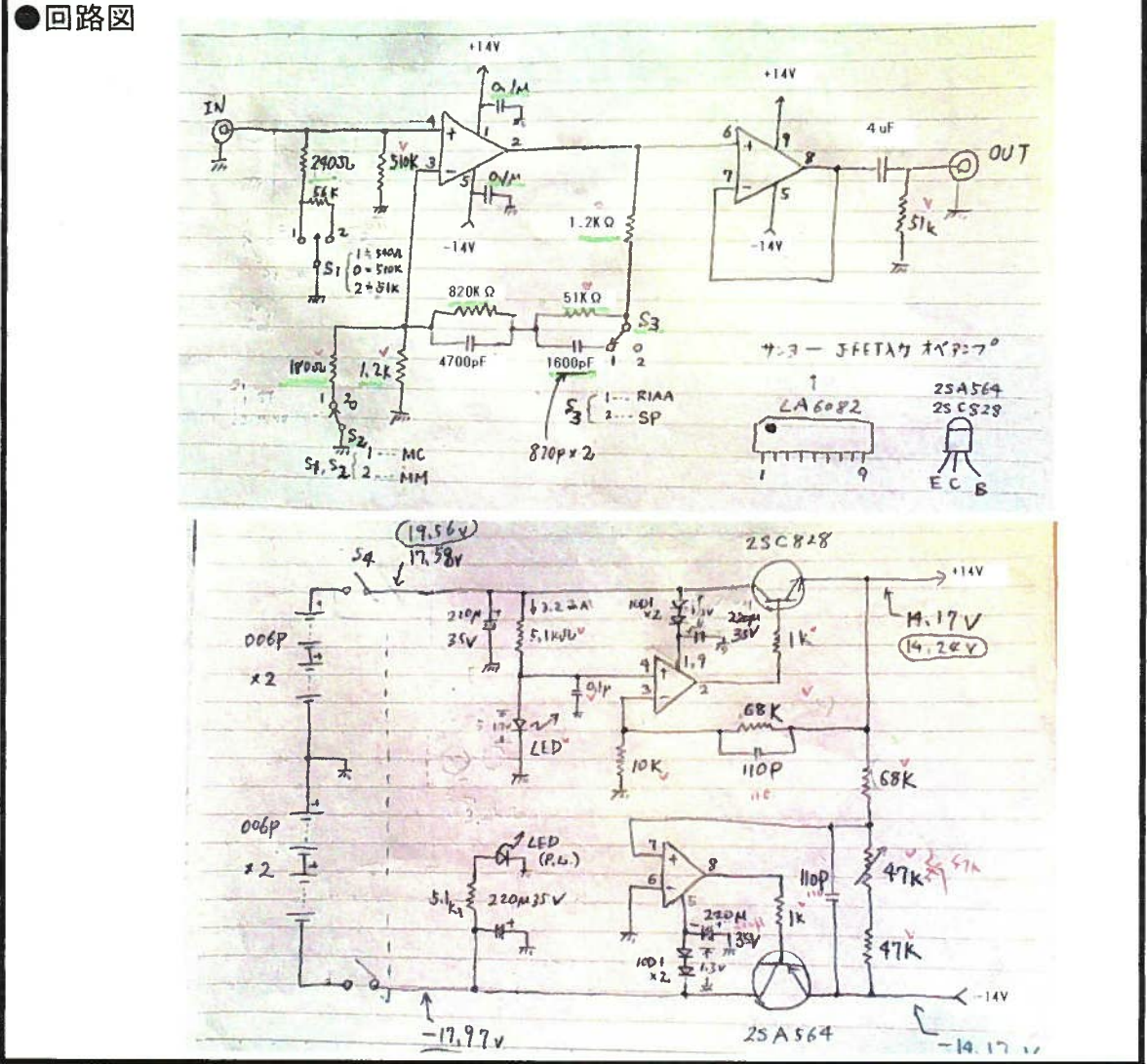- 仕様
- ① 20年ほど前のJ-FET入力のおペアンプ、サンヨーLA6082を使用する。
 - ② 006P乾電池4本を電源とし、レギュレーターから±14Vを供給する。
 - ③ LP・SPの切り替えスイッチをつける。
 - ④ MM・MCの切り替えをゲインと入力抵抗の切り替えで行なう。



この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。
 この作品介绍を参考に大会レポートを作成します。