

①

お寺大会 エントリーシート

出品者名

今川

作品タイトル


W・X アンプ

作品紹介（回路図や構成図、コスト、出品者本人のコメント・所感など）

特に変り映えしないアンプですが、シャーシーがW状(波状)、出力管をX状に交差配置しオーディオアンプらしくない外観にしてみました。

25E5 3結 pp で、出力は 9W+9Wです。

回路図

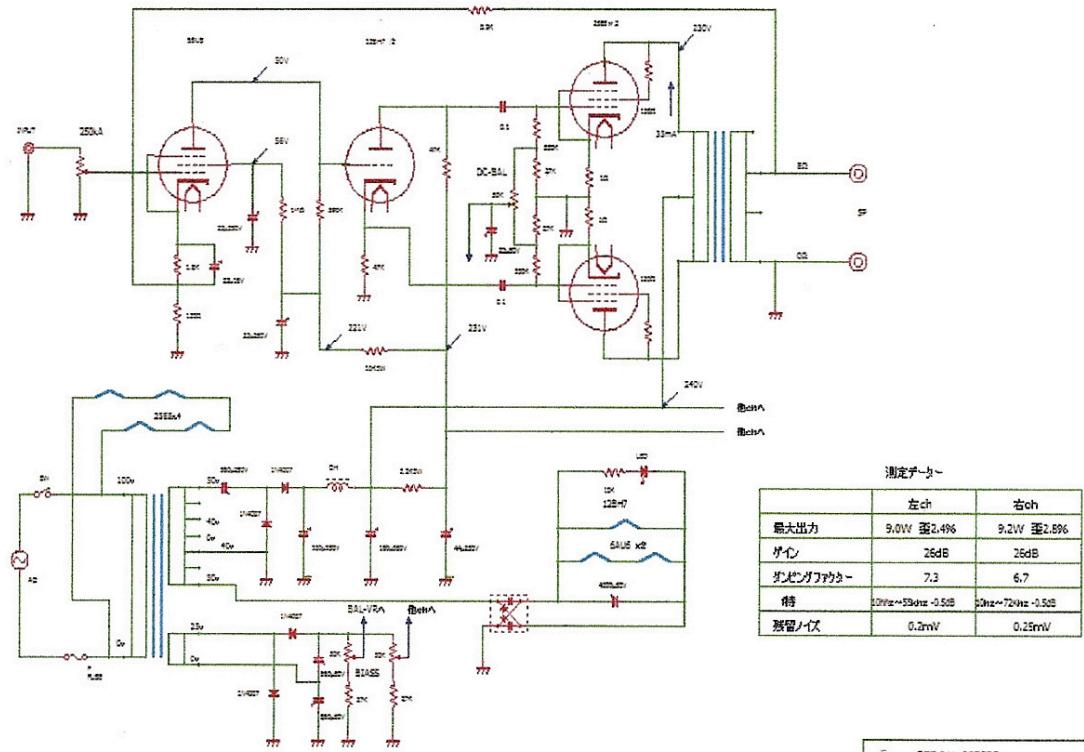

この用紙は2枚記入し、1枚は作品に添付、1枚は事務局に提出してください。

この作品紹介を参考に大会レポートを作成します。