

# お寺大会 エントリーシート

出品者名

水越@武蔵村山

作品タイトル

6360 P-P

作品介绍（回路図や構成図、コスト、出品者本人のコメント・所感など）


12AX7 の PK 分割で 6360 をドライブのシンプルな回路で、固定バイアス、+B260V で約 10W の出力を得ています。

課題の電源部は、DC25V 入力の自作 DC/DC、40KHZ のスイッチングで +B 及び -C を発生させています。（今回は AC100V → DC25V に中国製完成基板を使用しました。）

A 電源は 12X7 及び 6360 をそれぞれ直列で直接 DC25V 駆動としました。

このアンプの製作コストは、ジャンク品分解/再利用のコアで自作した出力及び電源トランス、ケース?はダイソー、手持ち部品の活用等々のため 3K 円程度でした。

以下は参考回路図です。

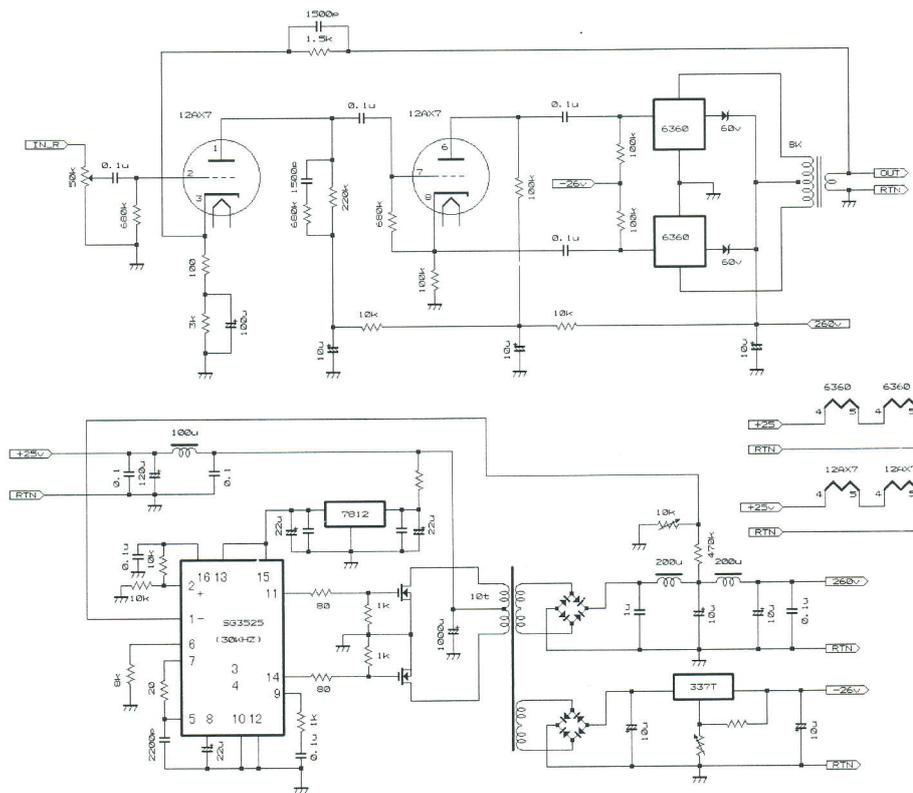

この用紙は 2 枚記入し、1 枚は作品に添付、1 枚は事務局に提出してください。  
この作品介绍を参考に大会レポートを作成します。