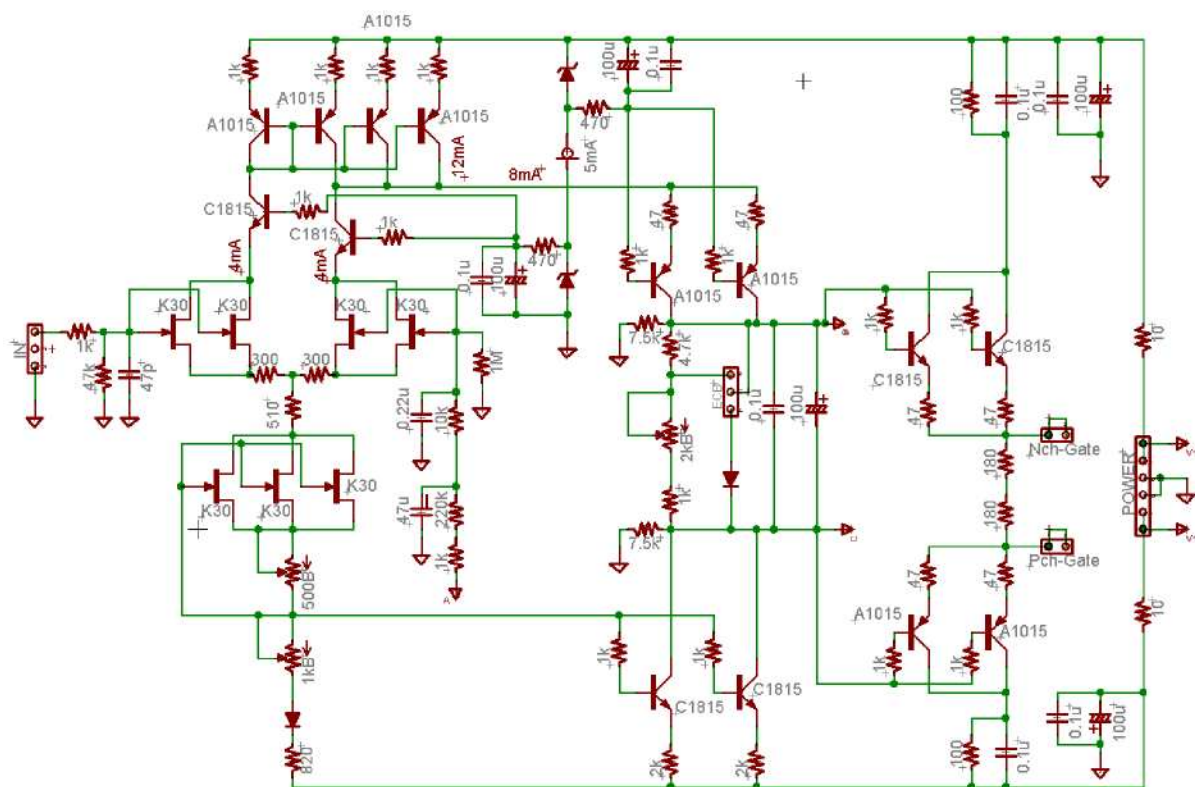



A1015/C1815 100 パラ 半導体無帰還アンプ改造

12月に安江さんが改造した結果が非常に良好だったので、100パラアンプも同様の改造を行ってみました。改造前に比べて利得が若干低下している程度で、特性は差がないはずです。


しかし、音は変わりました。以前家で使っているアンプと比較したときは、分解能、奥行き感が同等で、100 パラアンプの方が左右の広がり弱かったのですが、改造より、100 パラの方が分解能が上がり、音が前に出てきて（奥行き感も良くなって）、左右の広がりが良くなりました。



電圧増幅段+プリドライブ段回路図

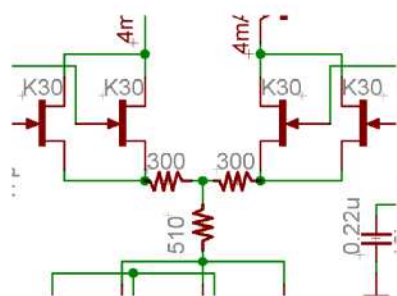

改造後

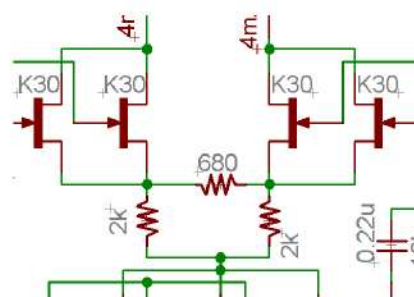

改造前