

トーンコントロール付き無帰還ラインアンプ


2015.8.15

蝦名


お寺大会の音出しに使う可能性があったので、電源周りのコンデンサを OS コンに変更し、回路内のコンデンサもハイブリッドコンデンサに変更した。バイアス回路のケミコンも追加した。

電源変動に強い回路のつもりでいたのだが、意外と音の変化が大きく、入出力で音の変化が小さくなったような気がする。

ラインアンプ

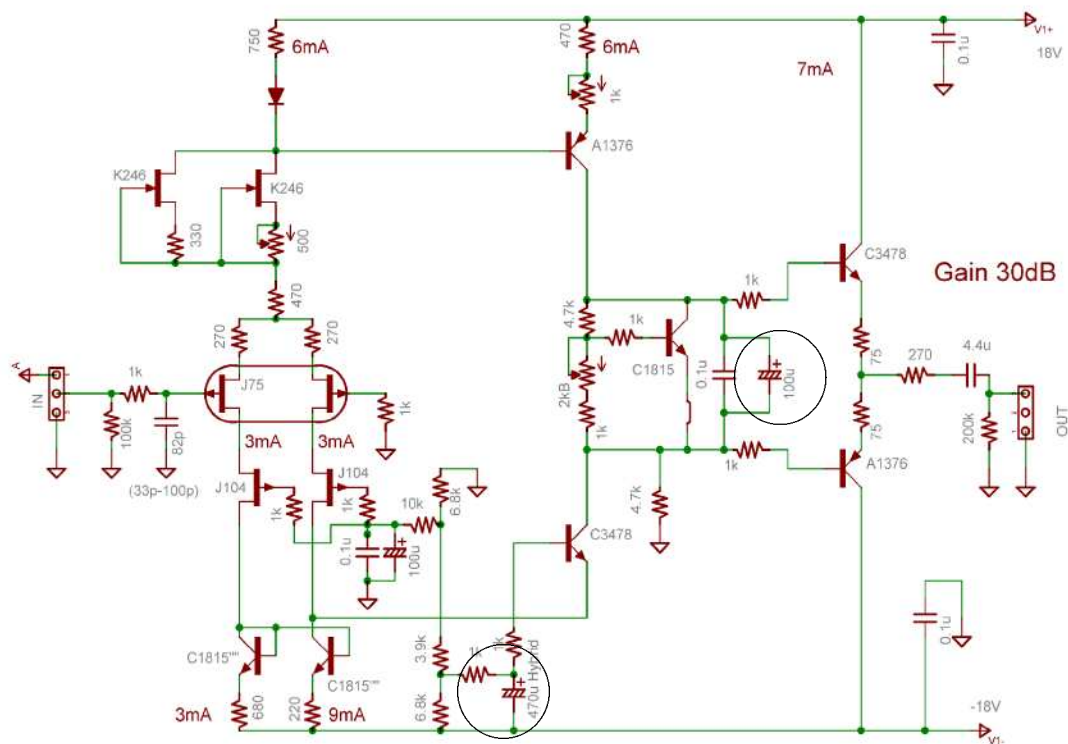

電源

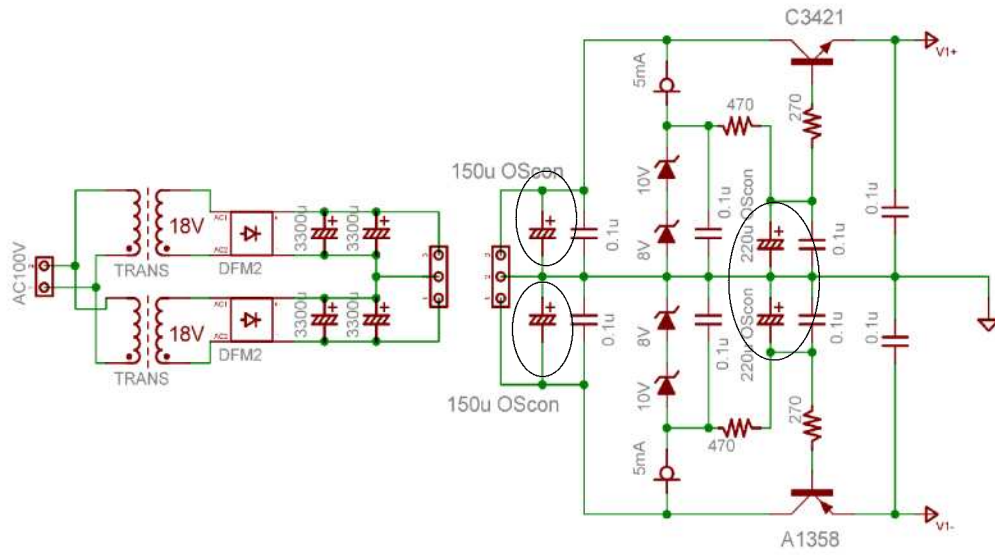

トーンコントロール部

