

## MIT(OPamp+TrBuffer)バランスパワーアンプ



Opamp をベースにした2chステレオバランスアンプ  
(4アンプ構成)です。

ゲイン 約 21dB

出力 25W(8Ω バランス x2)または  
6W(8Ω シングル x4)

回路構成

